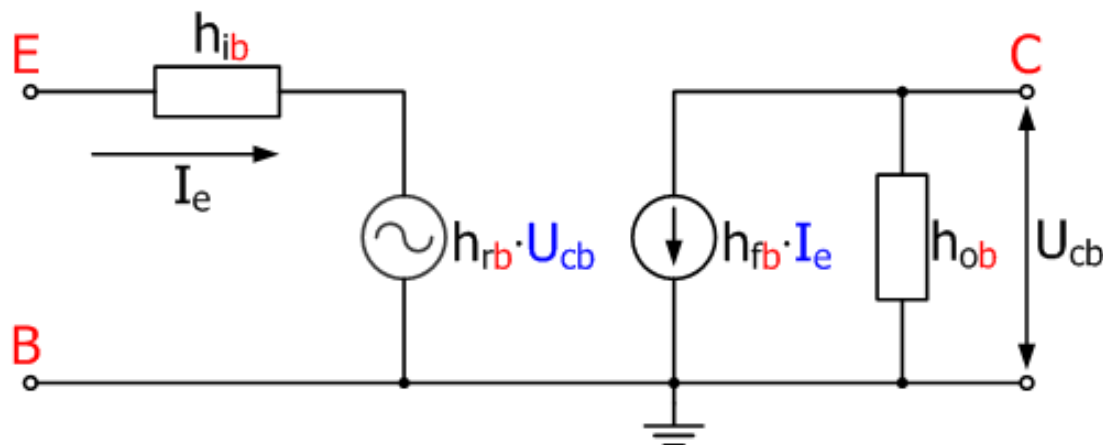


Elektronika

Auditorne vježbe 11

Pojačalo u spoju ZB

- Ulaz: emiter
- Izlaz: kolektor



- Transformacija hibridnih parametara ZE \leftrightarrow ZB:

$$h_{ib} \approx \frac{h_{ie}}{1 + h_{fe}}$$


$$h_{fb} \approx -\frac{h_{fe}}{1 + h_{fe}}$$

$$h_{rb} \approx \frac{h_{ie} \cdot h_{oe}}{1 + h_{fe}} - h_{re}$$

$$h_{ob} \approx \frac{h_{oe}}{1 + h_{fe}}$$

Pojačalo u spoju ZC

- Ulaz: baza
- Izlaz: emiter

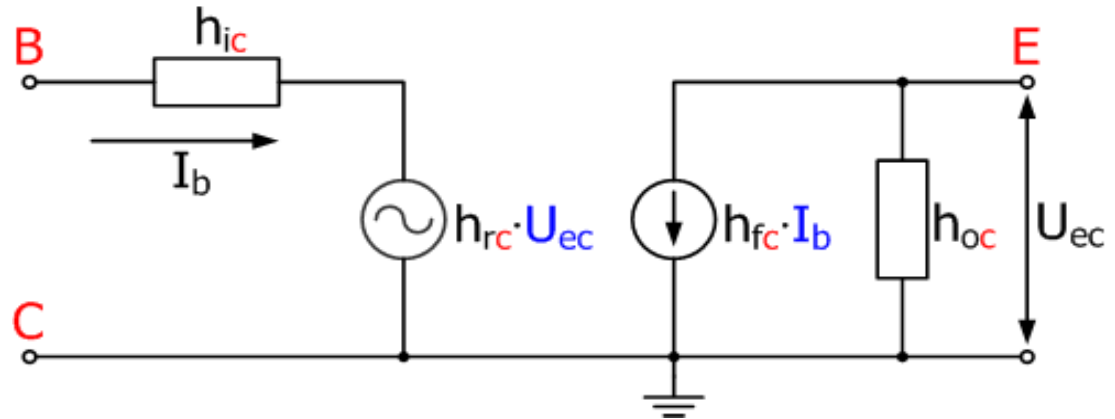


- Transformacija hibridnih parametara ZE < - > ZC:

$$h_{ic} = h_{ie} \qquad h_{fc} = -(1 + h_{fe})$$

$$h_{rc} = 1 - h_{re} \qquad h_{oc} = h_{oe}$$

Zadatak 42.

- Odrediti strujno i naponsko pojačanje te ulazne i izlazne otpore tranzistora i sklopa za pojačalo prikazano na slici. Poznato je: $h_{ie}=4\text{ k}\Omega$, $h_{fe}=250$, $h_{oe}=40\cdot 10^{-6}\text{ S}$, $h_{re}=2\cdot 10^{-6}$.

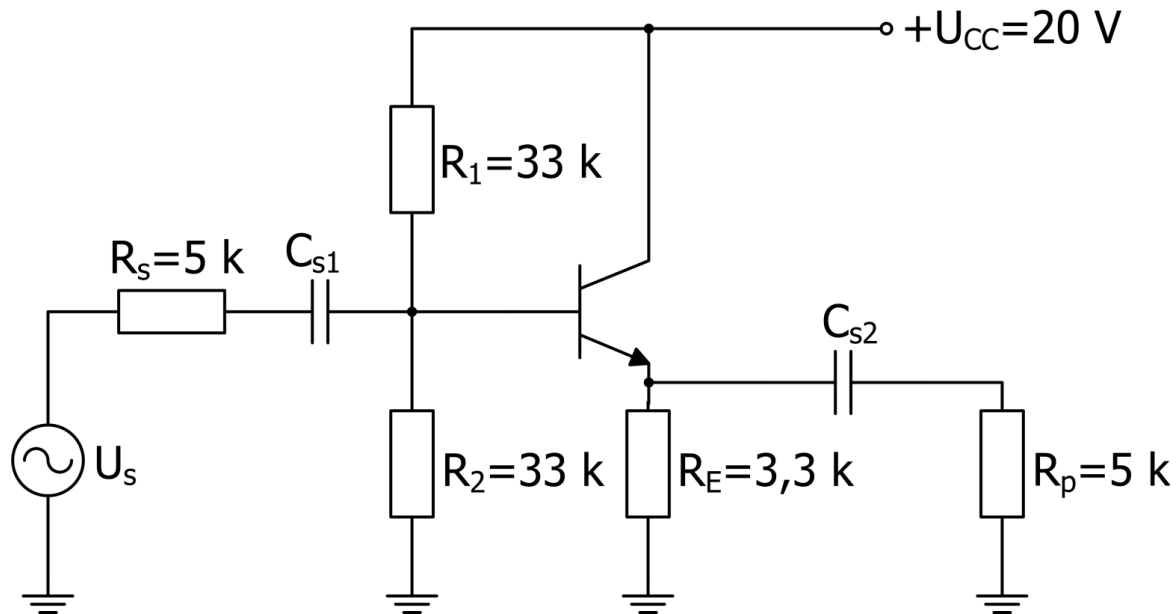


Zadatak 42.

✓ Rješenje:

- $R_B = 16,5 \text{ k}\Omega$; $R_p' = 2 \text{ k}\Omega$; $R_s' = R_s \parallel R_B = 3,84 \text{ k}\Omega$
- $A_I = 232,5$
- $R_{ul} = 466 \text{ k}\Omega$; $R_{ul}' = 15,9 \text{ k}\Omega$;
- $A_V = 0,986$
- $R_{iz} = 31,2 \text{ }\Omega$; $R_{iz}' = 30,9 \text{ }\Omega$.

Zadatak 43.

- Odrediti strujno i naponsko pojačanje te ulazne i izlazne otpore tranzistora i sklopa za pojačalo prikazano na slici. Poznato je: $h_{ie}=1\text{ k}\Omega$, $h_{fe}=100$, $h_{oe}=25\cdot 10^{-6}\text{ S}$, $h_{re}=1\cdot 10^{-4}$.

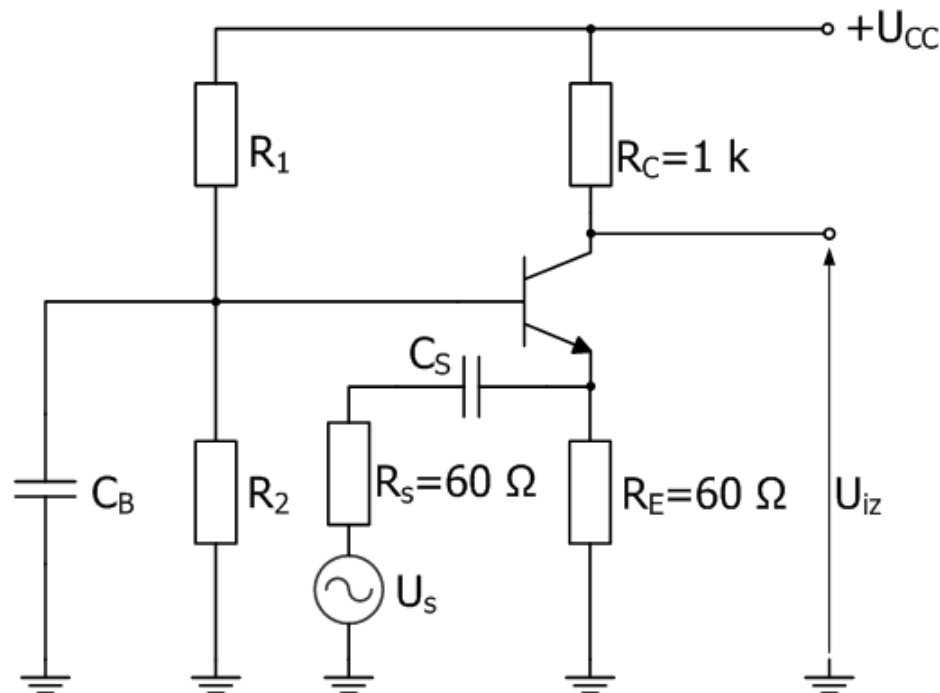


Zadatak 43.

✓ Rješenje:

- $R_p = R_C = 1 \text{ k}\Omega$; $R_s' = R_s \parallel R_E = 30 \text{ }\Omega$
- $A_i = 0,99$
- $R_{ul} = 10,1 \text{ }\Omega$; $R_{ul}' = 8,6 \text{ }\Omega$
- $A_v = 98,5$
- $R_{iz} = 255,9 \text{ k}\Omega$; $R_{iz}' = 1 \text{ k}\Omega$



Pojačala s unipolarnim tranzistorom

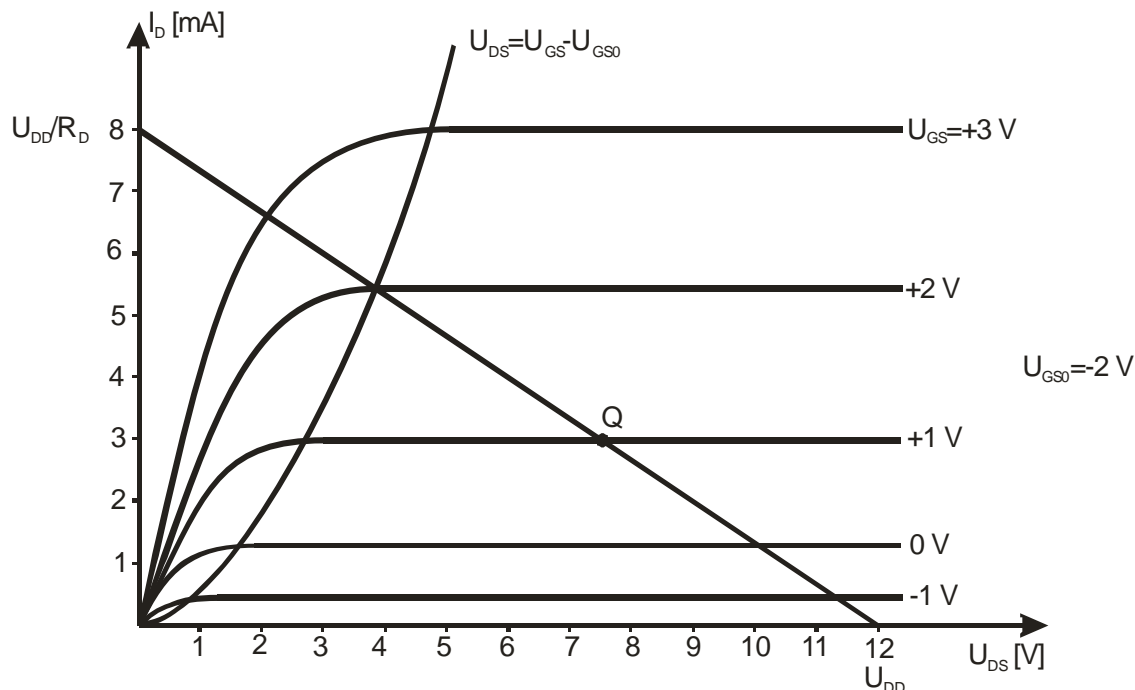- Zajedničko svojstvo: vrlo veliki ulazni otpor (G-S) => upravljani naponskim signalom
- Radna točka u području zasićenja => idealni strujni izvor




Nadomjesni model FET-a u dinamičkim uvjetima

- Mali signali i srednje frekvencije:

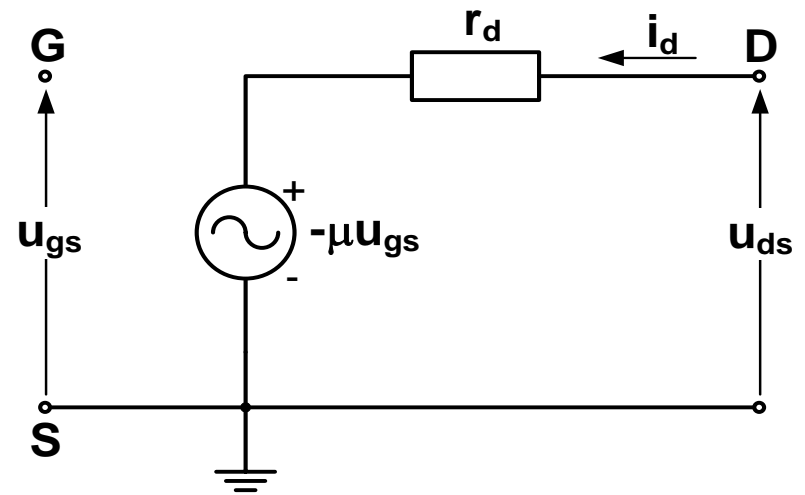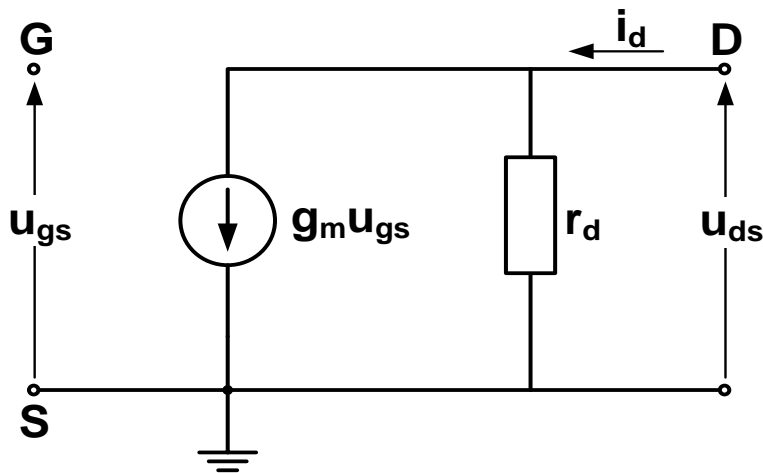

Zadatak 44.

- Odrediti naponsko pojačanje te ulazne i izlazne otpore tranzistora i sklopa za pojačalo prikazano na slici. Poznato je: $g_m = 3,5 \text{ mA/V}$, $g_d = 20 \cdot 10^{-6} \text{ S}$. Zadatak riješiti i za slučaj kad je kondenzator C_s isključen.

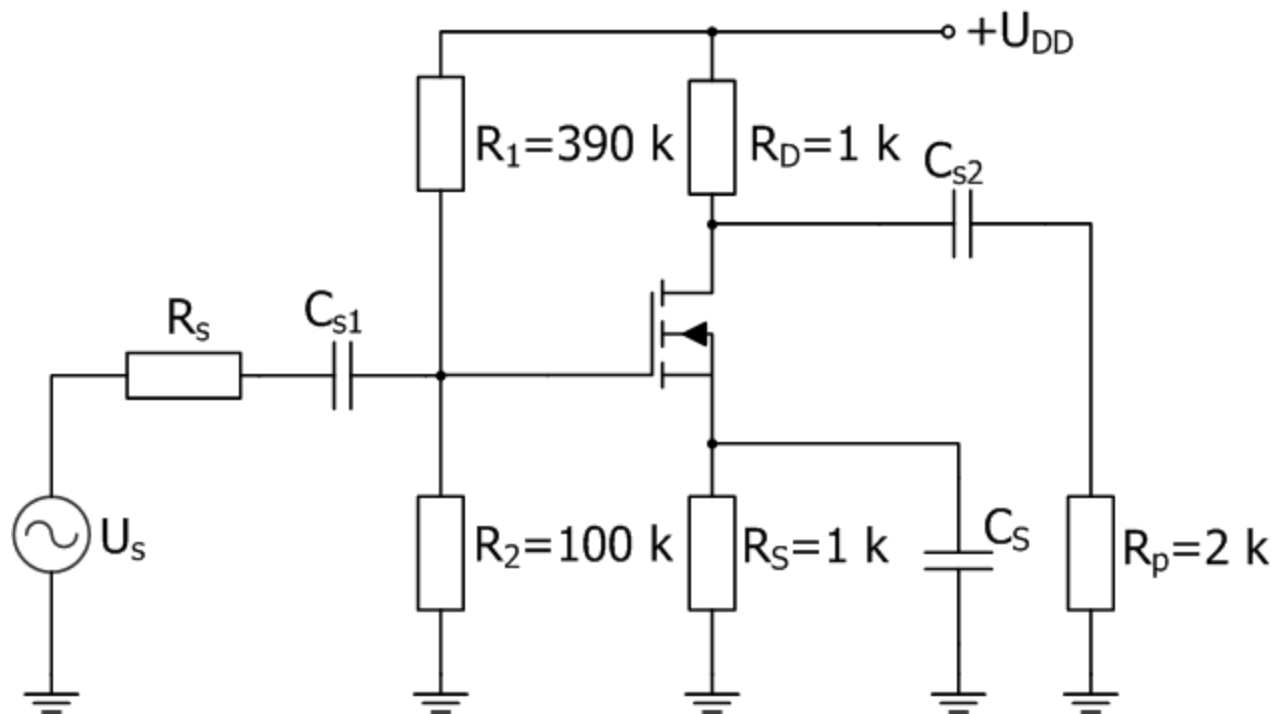

Zadatak 44.

✓ Rješenje:

a) S priključenim kondenzatorom C_S

1) $A_V = -2,31$

2) $R_{ul} \rightarrow \infty; R_{ul}' = R_G = 79,6 \text{ k}\Omega$

3) $R_{iz} = r_d = 50 \text{ k}\Omega; R_{iz}' \approx R_D = 1 \text{ k}\Omega$

b) Bez kondenzatora C_S

1) $A_V = -0,52$

2) $R_{ul} \rightarrow \infty; R_{ul}' = R_G = 79,6 \text{ k}\Omega$

3) $R_{iz} = r_d + (1 + \mu)R_S = 226 \text{ k}\Omega; R_{iz}' \approx R_D = 1 \text{ k}\Omega$