

# Elektronika

## Auditorne vježbe 9

## Zadatak 35.


- Odrediti statičku radnu točku tranzistora u sklopu prema slici. Zadano je:  $U_{CC}=20\text{ V}$ ,  $R_E=0,5\text{ k}$ ,  $R_C=2,2\text{ k}$ ,  $R_1=56\text{ k}$ ,  $R_2=10\text{ k}$ ,  $\beta=150$ .

✓ Rješenje:

$$U_{BB}=3,03\text{ V}, R_B=8,48\text{ k}$$

$$I_B=27,7\text{ }\mu\text{A}, I_C=4,16\text{ mA}$$

$$U_{CE}=8,75\text{ V}$$

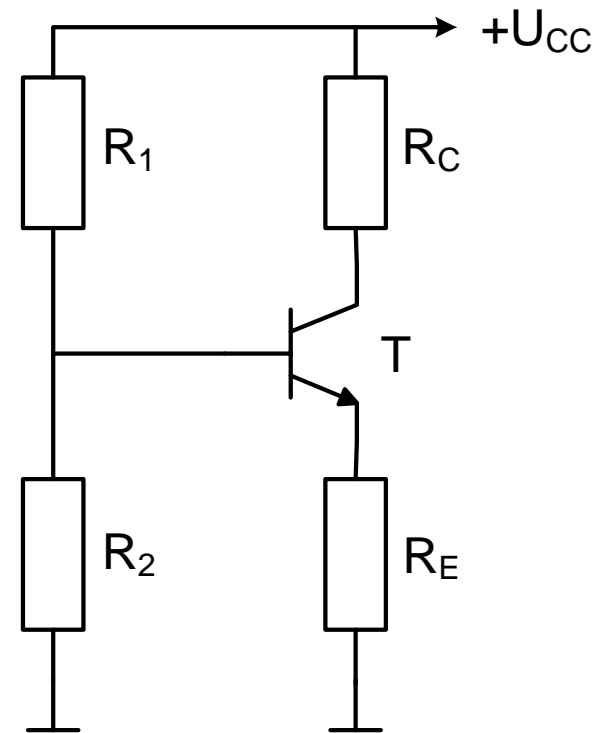

# Utjecaj temperature na stabilnost radne točke

$$I_C = \beta \cdot I_B + I_{CE0} \qquad I_{CB0} = \frac{I_{CE0}}{(\beta + 1)}$$

$$\frac{\Delta I_{CQ}}{\Delta T} = -\frac{1}{R_E} \frac{\Delta U_{BE}}{\Delta T} + \left(1 + \frac{R_B}{R_E}\right) \frac{\Delta I_{CB0}}{\Delta T} \qquad \Delta I_{CB0} = I_{CB0} [\exp(a\Delta T) - 1]$$

$$\frac{\Delta I_{CQ}}{\Delta T} = -\frac{1}{R_E} \frac{\Delta U_{BE}}{\Delta T} + \left(1 + \frac{R_B}{R_E}\right) I_{CB0} \frac{\exp(a\Delta T) - 1}{\Delta T}$$

## Zadatak 36.

- Odrediti temperaturni koeficijent struje  $I_{CQ}$ , prirast struje  $\Delta I_{CQ}$  te postotnu promjenu  $\Delta I_{CQ}/I_{CQ}$  za promjenu temperature  $\Delta T=30^\circ\text{C}$ . Poznato je:  $R_E=200\ \Omega$ ,  $R_B=5\ \text{k}\Omega$ ,  $I_{CBO}=0,1\ \mu\text{A}$ ,  $I_{CQ}=5\ \text{mA}$ ,  $\Delta U_{BEQ}/\Delta T=-2\ \text{mV}/^\circ\text{C}$ ,  $\alpha=0,07/^\circ\text{C}$ .

✓ Rješenje:

$$\Delta I_{CQ}/\Delta T = 1,062 \cdot 10^{-2}\ \text{mA}/^\circ\text{C}$$

$$\Delta I_{CQ} = 0,32\ \text{mA}$$

$$\Delta I_{CQ}/I_{CQ} = 6,4\%$$

# Osjetljivost sklopa s emitterskom degeneracijom

$$I_{CQ} = I_{CQ}(U_{BEQ}, I_{CB0}, \beta, U_{CC}, R_1, R_2, R_E)$$

$$dI_{CQ} = \frac{\partial I_{CQ}}{\partial U_{BEQ}} dU_{BEQ} + \frac{\partial I_{CQ}}{\partial I_{CB0}} dI_{CB0} + \frac{\partial I_{CQ}}{\partial \beta} d\beta + \dots$$

$$S_U = \frac{\partial I_{CQ}}{\partial U_{BEQ}}$$

- faktor stabilnosti s obzirom na napon  $U_{BEQ}$

$$S_I = \frac{\partial I_{CQ}}{\partial I_{CB0}}$$

- faktor stabilnosti s obzirom na struju  $I_{CB0}$

$$S_\beta = \frac{\partial I_{CQ}}{\partial \beta}$$

- faktor stabilnosti s obzirom na  $\beta$

# Osjetljivost sklopa s emitterskom degeneracijom

## Općeniti izraz


$$I_C = \beta \cdot I_B + (\beta + 1) \cdot I_{CB0}$$

$$S_I = \frac{\partial I_{CQ}}{\partial I_{CB0}} = \frac{1 + \beta}{1 - \beta(dI_B / dI_C)}$$

$$I_B = f(I_C) = ???$$
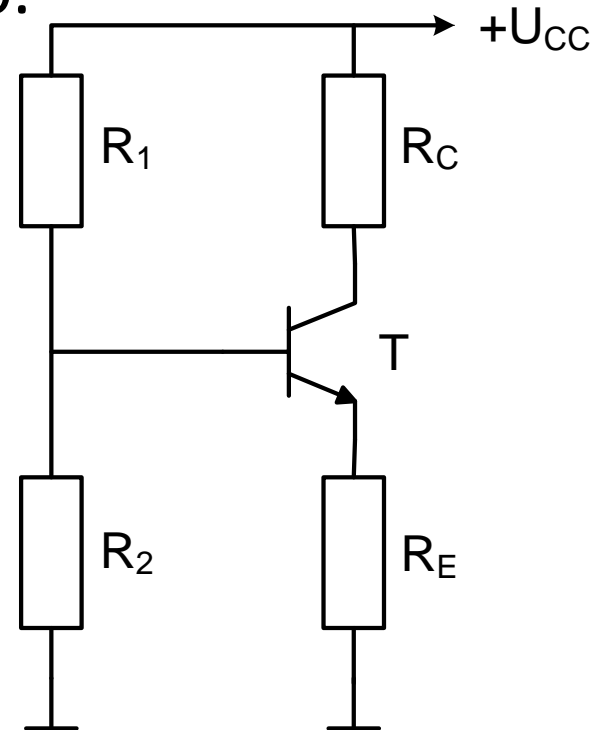
## Zadatak 37.

- Odrediti faktor stabilnosti s obzirom na promjenu struje  $I_{CBO}$  te maksimalne vrijednosti s obzirom na otpor  $R_E$ . Zadano je:  $U_{CC}=15\text{ V}$ ,  $U_{BE}=0,6\text{ V}$ ,  $R_E=1\text{ k}$ ,  $R_C=2\text{ k}$ ,  $R_1=15\text{ k}$ ,  $R_2=3\text{ k}$ ,  $\beta=50$ .




✓ Rješenje:

$$S_I=3,3$$
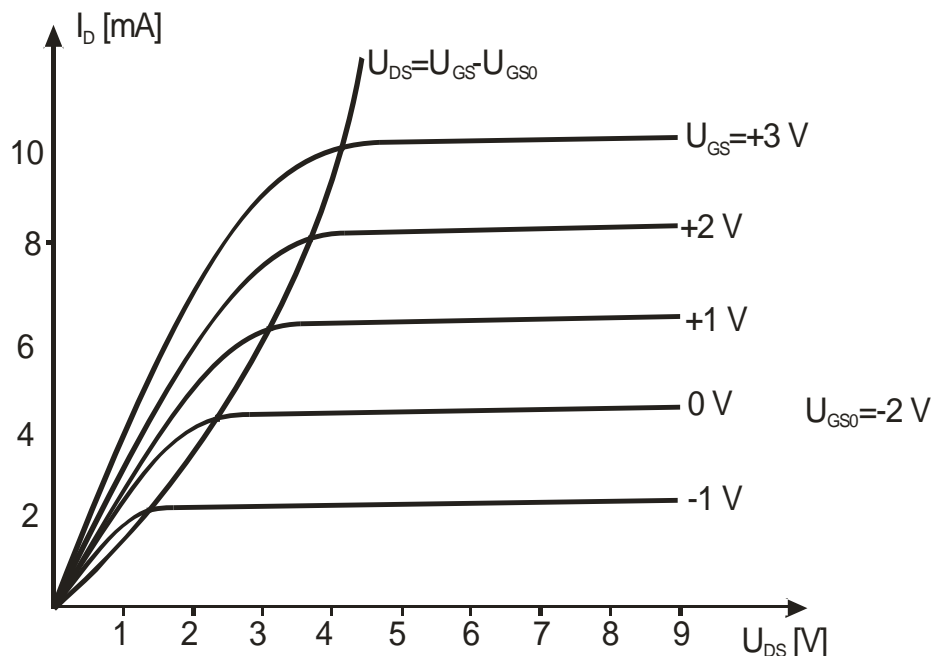
# Sklopovi s unipolarnim tranzistorom


- Zajednička karakteristika FET-ova: **velik ulazni otpor.**
- 2 područja rada: triodno i područje zasićenja.
- Sklopovi pojačala: **radna točka u području zasićenja!**
- Strujni izvor upravljan naponom  $U_{GS}$ .




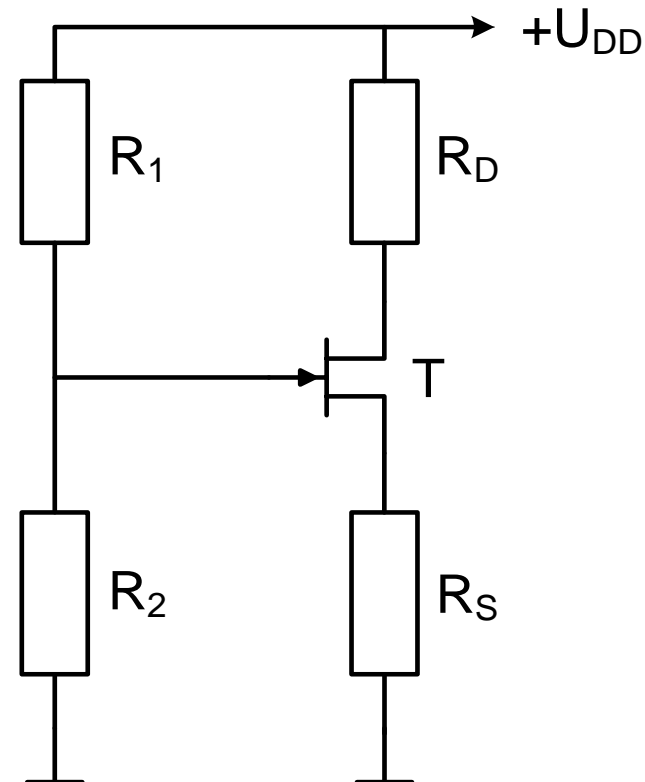
## Zadatak 38.

- Odrediti statičku radnu točku tranzistora u sklopu na slici. Zadano je:  $U_{DD}=20\text{ V}$ ,  $R_S=0,5\text{ k}\Omega$ ,  $R_D=2\text{ k}\Omega$ ,  $R_1=1,9\text{ M}\Omega$ ,  $R_2=0,1\text{ M}\Omega$ ,  $I_{DSS}=4\text{ mA}$ ,  $U_{GS0}=-2\text{ V}$ .



### ✓ Rješenje:

- $U_{GS}=-0,35\text{ V}$
- $I_D=2,7\text{ mA}$
- $U_{DS}=13,25\text{ V}$

## Zadatak 39.

- Odrediti vrijednosti otpornika  $R_1$  i  $R_2$  u sklopu na slici ako je zadano:  $U_{DD}=12\text{ V}$ ,  $R_D=4,7\text{ k}\Omega$ ,  $R_G=1\text{ M}\Omega$ ,  $I_{DSS}=2\text{ mA}$ ,  $U_{GS0}=-4\text{ V}$ ,  $U_D=6\text{ V}$ ,  $U_S=4\text{ V}$ .

### ✓ Rješenje:

- $U_{GS1}=-0,8\text{ V}$
- $R_1=625\text{ }\Omega$
- $R_2=2,5\text{ k}\Omega$

